

ثاني قطب RL

I دور الوشيعة في دارة كهربائية :


1) تعریف الوشيعة :

الوشيعة ثانی قطب يتكون من أسلاك النحاس ملفوفة بانتظام حول اسطوانة عازلة .




تمثل الوشيعة ذات المقاومة ، في دارة كهربائية كما يلي:

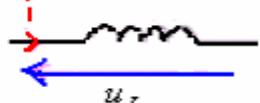في اصطلاح المستقبل ، التوتر بين مربطي الوشيعة وشدة التيار الكهربائي الذي يعبرها لها منحجان متراكمان.



2) تأثير الوشيعة على دارة كهربائية :

أ) تجربة :

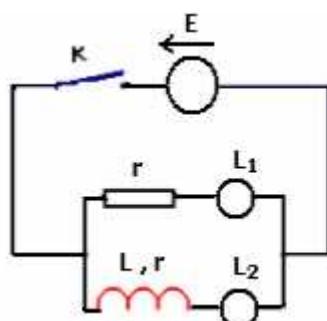

نعتبر الدارة الكهربائية المكونة من:

- مولد للتيار الكهربائي المستمر.
- مصباح L_1 ومصباح L_2 مماثلان.
- موصل أومي ووشيعة لها نفس المقاومة.
- قاطع التيار الكهربائي.

ب) ملاحظات:

المصباح L_2 يتأخّر في اللمعان عند غلق قاطع التيار الكهربائي ويتأخر في الانطفاء عند فتح قاطع التيار.


ج) استنتاج:

الوشيعة تقاوم إقامة أو انقطاع التيار الكهربائي في الدارة.

II الإبراز التجاري لمعامل تحريض الوشيعة:

1) التوتر بين مربطي الوشيعة:

(أ) في التيار الكهربائي المستمر

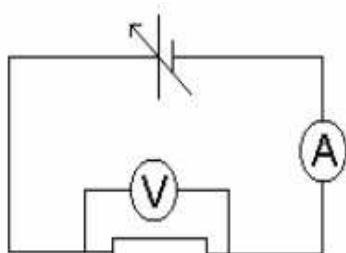

نجز التركيب التالي المكون من مولد للتيار الكهربائي المستمر (قابل للنطبي): ثم أمبيرميتر، وفونظمير ووشيعة. (انظر الشكل).

نقياس تغيرات التوتر بين مربطي الوشيعة بدالة تغيرات شدة التيار في الدارة.

جدول النتائج:

$u_L(V)$	2	4	6	8	10	12
$I(A)$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6

التوتر بين مربطي الوشيعة يتاسب اضطردا مع شدة التيار الكهربائي الذي يعبرها. ومعامل التاسب الذي له أبعاد المقاومة يسمى بـ **مقاومة الوشيعة** ويرمز إليه بـ **r** .


$$r = \frac{\Delta u}{\Delta t} = \frac{u_B - u_A}{I_B - I_A} + \frac{(10 - 4)V}{(0,5 - 0,2)A} = 20\Omega$$

بيانيا لدينا : $u_B = 10V$, $u_A = 4V$, $I_B = 0,5A$, $I_A = 0,2A$


$$u_L = rI$$

إذن :

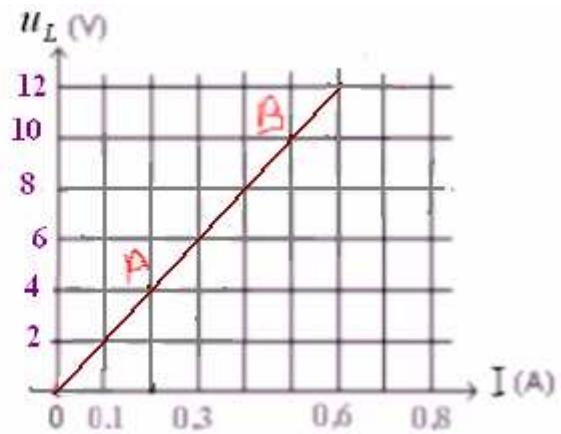تتصرف الوشيعة في التيار الكهربائي المسئم كموصل أومي.



ب) في التيار الكهربائي المتغير:

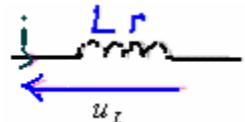


$$u_L = r_i + L \frac{di}{dt}$$

التوتر بين مربطي الوشيعة في التيار الكهربائي المتغير :

L : معامل تحرير الوشيعة وهو يتعلق بطولها وعدد لفاتها ومساحة مقطعها وكذلك بطبيعة الوسط الذي توجد فيه ، لذلك يزداد هذا المعامل عند إدخال نواة من الحديد المطاوع بداخل الوشيعة.
وحدة معامل التحرير في النظام العالمي للوحدات : الهينري Henry الذي يرمز إليه بـ **H** .

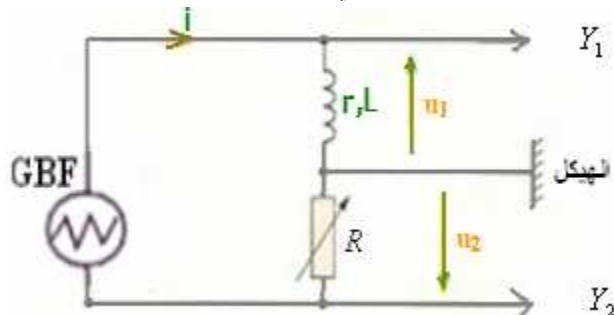(2) الإبراز التجريبي لمعامل تحرير الوشيعة.

نستعمل مولدا للترددات المخفضة (G.B.F) وننجز التركيب التالي:




نضبط قيمة مقاومة الموصل الأومي R إلى أن تصبح $R = r = 20\Omega$.

ونضبط المولد GBF على التردد $N=2\text{KHz}$. بحيث يعطي تيارا كهربائيا مثليا.

نشاهد على شاشة راسم التذبذب في المدخل y_B $u_2(t)$.

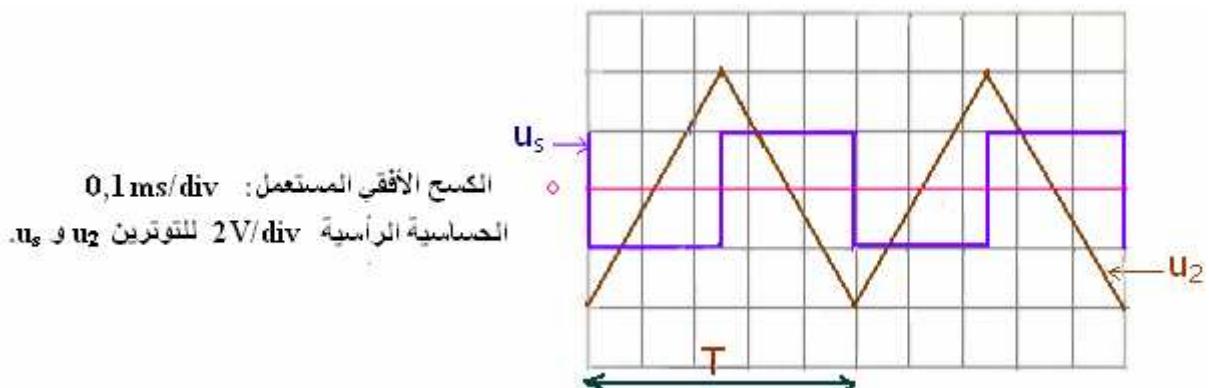ثم نضغط على الزر ADD الذي يمكن من مشاهدة المجموع $u_s = u_1 + u_2$ على الشاشة فنحصل على الشكل التالي:



ملحوظة : u_s و u_2 لا تتم معاينتهما على نفس الشاشة. (لقد تم جمعهما في الشكل لتسهيل استثمار النتائج فقط).

(1) عبر عن u_2 بدلالة R و i .

(2) اعتمادا على قيمة الكسر الأفقي المستعمل أوجد قيمة الدور T ثم تأكيد من كون التردد يساوي 2kHz .

(3) عبر عن التوتر u_s بدلالة L و $\frac{di}{dt}$.

(4) خلال نصف الدور الأول يمكن كتابة التوتر u_2 على الشكل

$$u_2 = at + b$$

أ) حدد قيمة المعاملين a و b ؟

ب) عين بالنسبة لنصف الدور الأول، تعبير $i(t)$ ، ثم أوجد قيمة $\frac{di}{dt}$.


5) من خلال الشكل المشاهد على شاشة راسم التذبذب، أوجد قيمة التوتر u_s في المجال $\left[0, \frac{T}{2}\right]$ ، واستنتج قيمة معامل التحرير للوشيعة.

1) من خلال التركيب لدينا: $u_2 = -Ri$ إذن: $u_2 = -u_R$

$$N = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,5 \times 10^{-3} s} = 2 \times 10^3 Hz = 2 kHz \quad \text{إذن: } T = 5 cm \times 0,1 ms/cm = 0,5 ms \quad (2)$$

$$u_s = L \frac{di}{dt} : \text{ ومنه } u_s = u_1 + u_2 = ri + L \frac{di}{dt} - ri = L \frac{di}{dt} \quad \text{إذن: } R = r \quad \text{لدينا} \quad (3)$$
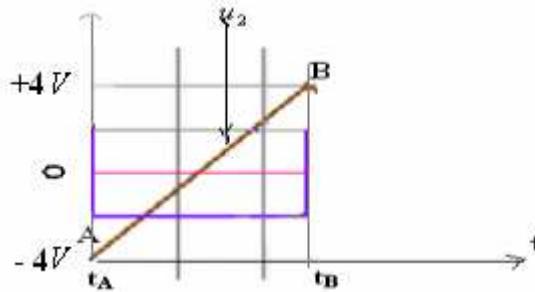
$$a = \frac{\Delta u_2}{\Delta t} = \frac{(u_2)_B - (u_2)_A}{t_B - t_A} = \frac{4 - (-4)V}{(0,25 - 0).10^{-3} s} = 32.10^3$$



$$u_2 = 32.10^3 t + b \quad \text{إذن:}$$

لتحديد قيمة الثابتة b نعتبر لحظة تنتهي إلى المجال $[0, 0,25 ms]$ مثلاً $t = 0,025 ms$ ثم نعرض في التوتر $u_2 = 32.10^3 t + b$ وبالتالي:

ب) بالنسبة لنصف الدور الأول، تعبير $i(t)$ هو :

$$i = \frac{-u_2}{R} = \frac{-(32 \times 10^3 t - 4)}{20} = -1600t + 0,2 \quad \Leftarrow \quad u_2 = -R.i \quad \text{وبما أن:}$$

$$\frac{di}{dt} = -1600 \quad \Leftarrow \quad i = -1600t + 0,2 \quad \text{بما أن:}$$

$$5) \text{ من خلال الشكل لدينا في المجال } \left[0, \frac{T}{2}\right] \quad u_s = -2V / div \times 1div = -2V$$


$$\text{ومن خلال (3) } u_s = L \frac{di}{dt}$$

$$L = \frac{u_s}{di/dt} = \frac{-2}{-1600} = 1,25 \cdot 10^{-3} H = 1,25 mH \quad \text{إذن:}$$

III) استجابة ثنائية القطب RL لرتبة توتر:
1) الاستجابة لرتبة صاعدة للتوتر (إقامة التيار في الدارة):

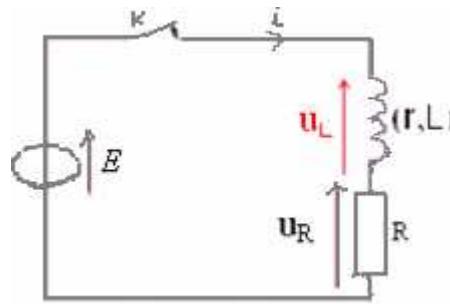1-1) التركيب التجريبي:

نركب على التوازي موصلاً أو مقاومتين R ووشيعة معاً مقاومتها L ومقاومتها 2 ، ونخضعه لرتبة




(2-1) المعادلة التفاضلية :

بنطبيق قانون إضافية للتواترات لدينا : $u_R + u_L = E$

$$\text{العلاقة تصبح: } u_L = ri + L \frac{di}{dt}, \quad u_R = R i \quad \text{مع} \\ (r + R)i + L \frac{di}{dt} = E \quad \text{أي: } R i + ri + L \frac{di}{dt} = E$$
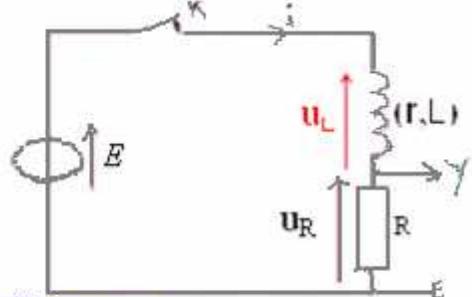
$$\text{العلاقة (2) تكتب كما يلي: } \boxed{(2) \quad R_t i + L \frac{di}{dt} = E} \quad \text{مع} \quad R_t = r + R \quad \text{وهي هذه الحالة ثابتة الزمن:} \\ \boxed{\frac{L}{R_t} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_t}}$$



وبذلك المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار في الدارة هي:

(3-1) حل المعادلة التفاضلية:

$$\text{حل المعادلة التفاضلية: } i_{(t)} = A e^{-m t} + B \quad \text{إذن: } \tau \cdot \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_t}$$

الثوابت A و B يتم تحديدها بالتعويض في المعادلة التفاضلية وباستعمال الشروط البدئية.

$$\text{إذن: } -\tau \cdot m A e^{-m t} + A e^{-m t} + B = \frac{E}{R_t} \quad \text{نعرض في المعادلة التفاضلية التي تصبح:} \\ \frac{di}{dt} = -m A e^{-m t}$$


$$\text{أي: } (2) \text{ لكي تتحقق هذه المعادلة يجب أن يكون معامل: } e^{-m t} \text{ منعدما أي } 1 - \tau \cdot m = 0 \quad \text{لأن } 0 \neq 1$$

$$\text{إذن: } m = \frac{1}{\tau} \quad \text{وبذلك (2) تصبح:} \\ B = \frac{E}{R_t}$$

$$\text{والحل (1) أصبح كما يلي: } (3) \quad i_{(t)} = A e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R_t}$$

لتحديد الثابتة A نعتبر الشروط البدئية: عند اللحظة $t = 0$ لدينا $u_c = 0$ وبالتعويض في (3) نحصل على:
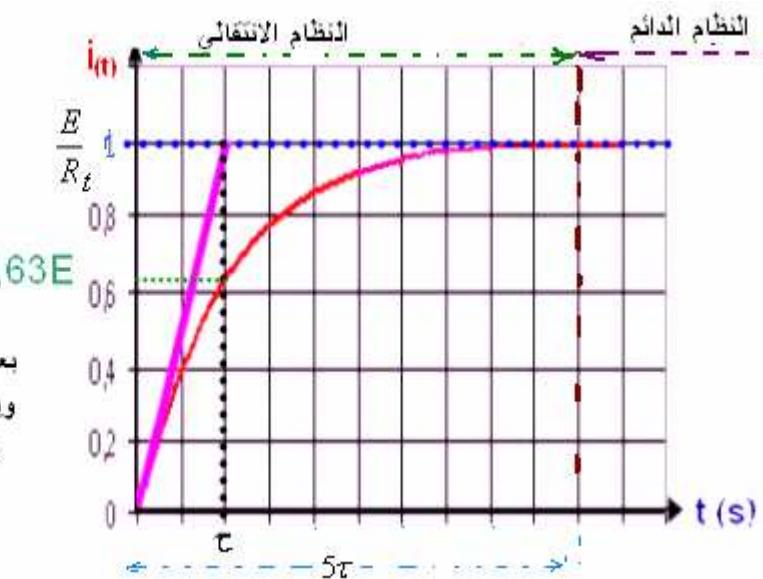
$$A = -\frac{E}{R_t} \quad \text{و: } \tau = \frac{L}{R_t} \quad \text{الحل النهائي يكتب كما يلي:} \\ i_{(t)} = \frac{E}{R_t} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$




بعد حوالي 5τ يتحقق النظام الدائم في الدارة.
ويعزى ذلك إلى وجود الوشيعة التي تقاوم
قيام التيار الكهربائي في الدارة لحظة إغلاقها.

يمثل هذا المحنى التأخر الزمني الذي يحدث عند إقامة التيار في دارة تضم وشيعة.
تزداد مدة إقامة التيار في الدارة بتزايد معامل تحريض الوشيعة أو تناقص مقاومة الدارة أي بتزايد τ .
4-1) تعبير التوتر بين مربطي الوشيعة:

حسب قانون إضافية التوترات في الدارة السابقة لدينا:

$$u_L = E - u_R = E - R.i = E - R \cdot \frac{E}{R_t} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

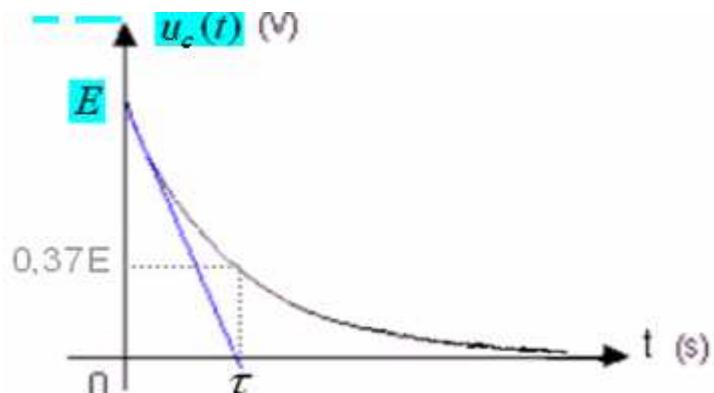إذا كانت مقاومة الوشيعة r مهملاً، تصبح مقاومة الدارة $R_t = R$ وبالتالي: $\tau = \frac{L}{R}$ مع: $u_L = E e^{-\frac{t}{\tau}}$



5-1) معادلة الأبعاد لثابتة الزمن : $\tau = \frac{L}{R_t}$

$$[L] = \frac{[U][t]}{[I]} \quad \leftarrow [U] = [L] \frac{[I]}{[t]} \quad \leftarrow u_L = L \frac{di}{dt}$$

$$[R] = \frac{[U]}{[I]} \quad \leftarrow [U] = [R][I] \quad \leftarrow u_R = R.i$$

$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = [U]_{[t]} [I]^{-1} \times [U]^{-1} [I] = [t] \quad \leftarrow \tau = \frac{L}{R}$$

إذن ثابتة الزمن τ لها بعد زمني وحدتها الثانية s .

6-1) طريقة تحديد ثابتة الزمن :

الطريقة الأولى: نعطي للمتغير t - في العلاقة : $u(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}}$ القيمة $t = \tau$.

فحصل على قيمة التوتر بين مربطي الوشيعة الموافق ل: $\tau = t$: $u_c = E e^{-1} \approx 0.37E$

$$i_{(t)} = I_O \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

فنحصل على قيمة شدة التيار الكهربائي الذي يعبر الدارة الموافق لـ $i = I_O (1 - e^{-1}) = 0,63I_O$ فهو $t = \tau$

الطريقة الثانية: برسم المماس للمنحنى عند اللحظة $t = 0$ فهو يتقاطع مع المقارب

في اللحظة $t = \tau$ (انظر الشكل) . ومع محور الزمن بالنسبة للتوتر.

2 الاستجابة لرتبة نازلة للتوتر (عدم التيار في الدارة):


عند فتح قاطع التيار الكهربائي K يتغير التوتر بين مربطي ثانوي القطب RL فجأة من القيمة E إلى صفر، (نقول أنه خضع إلى رتبة توتر نازلة).

نضيف إلى دارة التغريب صماماً ثنائياً مركباً في المنحني المعاكس بين مربطي الوشيعة لتقاديم حدوث ظاهرة فرط التوتر التي تحدث شرارات بين مربطي الوشيعة وقد تؤدي على إثلاف بعض أجهزة الدارة.

$$\text{مثلاً: } E = 6V \quad I = 1A \quad L = 0,5H$$

ثم نفتح فجأة قاطع التيار K وعده انقطاع التيار في الدارة $\Delta t = 1ms$
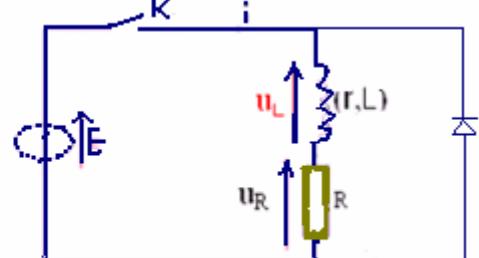
$$L \frac{di}{dt} = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,5 \cdot \frac{0-1}{10^{-3}} = 500V$$



عند فتح قاطع التيار، بتطبيق قانون التوترات نجد :

$$L \frac{di}{dt} + (r + R)i = 0 \quad \Leftarrow \quad (L \frac{di}{dt} + ri) + R.i = 0 \quad \text{أي:}$$

$$\tau = \frac{L}{R+r} \quad \tau \frac{di}{dt} + i = 0 \quad \text{أي:} \quad \frac{L}{R+r} \cdot \frac{di}{dt} + i = 0$$

أي:

$$i = Ae^{-mt} + B \quad \text{أي:}$$

$$- \tau \cdot m Ae^{-mt} + Ae^{-mt} + B = 0 \quad \text{إذن:} \quad \frac{di}{dt} = -m Ae^{-mt}$$

$$i = Ae^{\frac{-t}{\tau}} \quad \text{إذن:} \quad m = \frac{1}{\tau} \quad \begin{cases} 1 - \tau \cdot m = 0 \\ B = 0 \end{cases} \quad \Leftarrow Ae^{-mt} (1 - \tau \cdot m) = -B \quad \text{أي:}$$

وباعتبار الشروط البدئية ، عند اللحظة $t = 0$ كان النظام الدائم متحققاً

$$i = \frac{E}{R_t} e^{-\frac{t}{\tau}}$$


ومنه :

IV) الطاقة المخزونة في وشيعة:

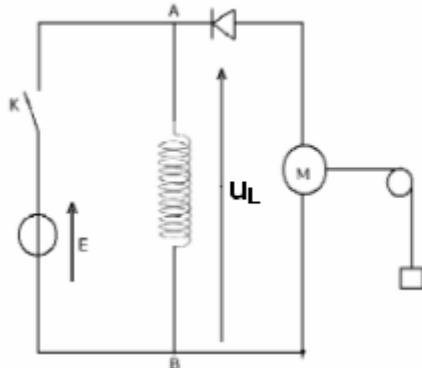1) الإبراز التجاري:

نجز التركيب التالي:

عند غلق قاطع التيار K يمر تيار كهربائي في الوسيعة . يمنع الصمام الثنائي المركب في المنحى الحاجز مرور تيار كهربائي في المحرك عند فتح قاطع التيار K يشتغل المحرك فيرفع الجسم S .



الوشيعة اختزن طاقة مغناطيسية ثم حررت هذه الطاقة عند فتح الدارة .

2) تعبير الطاقة المخزونة في وشيعة :

تناسب الطاقة المخزونة في وشيعة مع معامل تحريضها L ، ومع مربع شدة التيار الكهربائي الذي يعبرها :

$$\xi_m = \frac{1}{2} L \cdot i^2$$

L : بالهينري (H) وشدة التيار بالأمبير (A).

Wavy lines at the bottom of the page.

قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

من اسدی اليکم معرفا فكافئوه فان لم تجدوا ماتكافئونه به فادعوا له حتى
تعلموا ان قد كافأتموه "