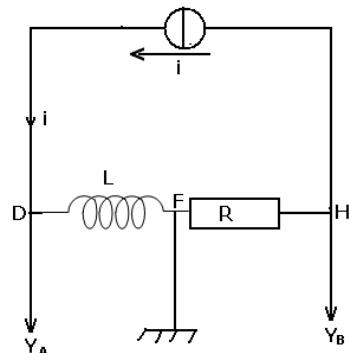


...
ثنائي القطب RL
السنة الثانية بكالوريا علوم فизيائية وعلوم رياضية



تمرين 1

يتكون التركيب جانبه من :

- وشيعة معامل تحريرها $L=100\text{mH}$ ومقاومتها مهملة .
- موصل أومي مقاومته $R=10\Omega$.

• راسم التذبذب تم ضبطه كما يلي :

– الحساسية الأفقية 1ms/div

الحساسية الرأسية 10V/div بالنسبة للمدخل A و 2V/div بالنسبة للمدخل B .

- مولد للتيار يزود الدارة بتيار تتغير شدته مع الزمن كما يبين المبيان

جانبه :

1 – ما التوترات التي تعانيها على شاشة راسم التذبذب ؟

2 – أثبتت تعبير التوتر $u_{DF}(t)$ بدلالة L و $i(t)$ ثم استنتج تعبير u_{DF} بدلالة الزمن في المجال $[0\text{ms}, 6\text{ms}]$

3 – مثل شكل الرسمين التذبذبيين المحصل عليهما .

تمرين 2

نعتبر وشيعة معامل تحريرها $L=42,2\text{mH}$ ومقاومتها $r=8,5\Omega$.

1 – أحسب قيمة التوتر بين مربطي الوشيعة عندما يختارها تيار كهربائي شدته $i=1,20\text{A}$.

2 – يمر في الوشيعة تيار كهربائي متغير $i=1,50-200t$ (A)

أ – ما قيمة التوتر بين مربطي الوشيعة عند اللحظة $t=0$ ؟

ب – في أي لحظة t_1 ينعدم التوتر بين مربطي الوشيعة ؟

تمرين 3

نجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل جانبه باستعمال مولد قوته الكهرومتحركة $E=6,00\text{V}$ وموصل أومي مقاومته $R=100\Omega$ ووشيعة معامل تحريرها $L=100\text{mH}$ وصمام متائق كهربائيا . نغلق الدارة عند اللحظة $t=0$.

1 – عند إهمال مقاومة الوشيعة ، أحسب شدة التيار المار بالوشيعة في النظام الدائم .

2 – في حالة عدم إهمال مقاومة الوشيعة $r=15,0\Omega$.

2 – 1 ما قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة عند تحقق النظام الدائم ؟

2 – 2 نفتح قاطع التيار K فنلاحظ تألق الصمام ، فسر ذلك . ما الأشكال الطاقية التي تتحول إليها الطاقة المخزنة في الوشيعة .

تمرين 4

تحتوي دارة كهربائية متواالية على مولد قوته الكهرومتحركة $E=6\text{V}$ ، موصل أومي مقاومته $r'=300\Omega$ ووشيعة معامل تحريرها $H=1\text{H}$ و مقاومتها $L=10\Omega$ ، وقاطع التيار K . تعبير شدة التيار المار في الدارة


$$\text{عند فتح قاطع التيار هو : } i = \frac{E}{r' + L} e^{-t/\tau}$$

1 – ما تعبير الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة t ؟

2 – عبر عن τ بدلالة E و r' و L .

3 – أحسب τ_m عند اللحظات : $t = \frac{\tau}{2}$ و $t = 5\tau$. ماذا تستنتج ؟

تمرين 5

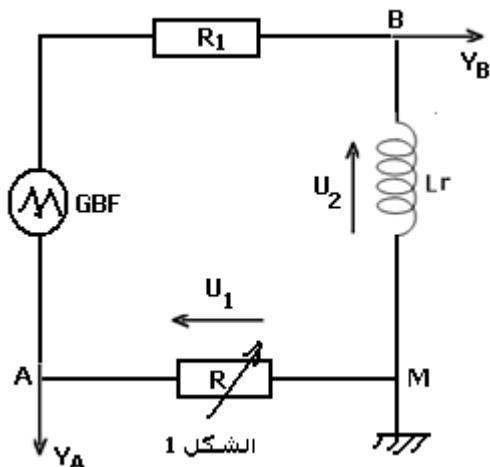

نريد تحديد معامل التحرير L لوشيعة مقاومتها r .
نقيس مقاومة الوشيعة فجدها $r=8\Omega$.

نجز التركيب الممثل في الشكل أسفله بعد ضبط مقاومة المعدلة على القيمة $R=1K\Omega$.

يزود GBF الدارة بتوتر مثلثي.

نضغط على الزر ADD لكاشف التذبذب لمعاينة التوتر $U_S=U_1+U_2$ في المدخل Y_B .

1 - ما اسم الجهاز الذي يمكننا من قياس 2 مقاومة الوشيعة؟

2 - عبر بدلالة A و R و L عن التوترات U_{AM} و U_{BM} و U_S .

3 - عند ضبط مقاومة المعدلة على القيمة $R=r$ نحصل على الرسم التذبذبي الممثل في الشكل أسفله. نعطي


: الحساسية الأساسية الرأسية $5ms/div$ ، المدخل Y_A .
0,5V/div : Y_B ، المدخل $20mV/div$

بين أن في هذه الحالة $U_S = -\frac{L}{R} \frac{du_1}{dt}$


4 - حدد L باستعمال الرسم التذبذبي.

تمرين 6 توليفية حول RL

تمرين 1 مولد لتوترات مربعة

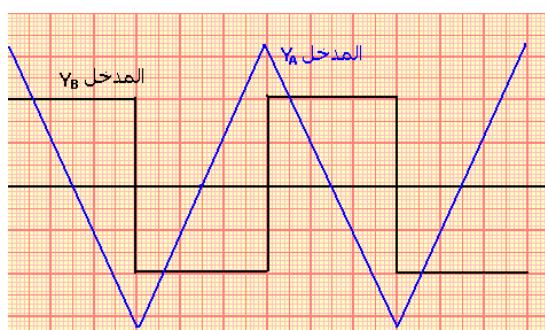

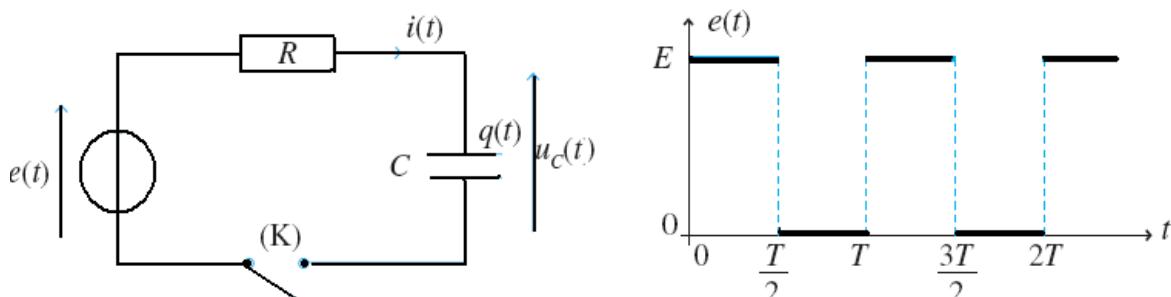I - نغذي دارة كهربائية تتوفّر على مكثف سعته $C=0,33mF$ مركب على التوالي مع موصل أومي مقاومته $R=3,0\Omega$ بواسطة مولد ذي توترات مربعة $E=6,0V$ دورها T و $t=0$ قاطع التيار مغلق و يكون المكثف بدئياً مفرغاً.



عند اللحظة $t=0$ قاطع التيار مغلق و يكون المكثف بدئياً مفرغاً.

1 - بالنسبة ل $t \in [0; \frac{T}{2}]$ ، فسر لماذا أن دراسة التوتر $u_C(t)$ تعتبر دراسة شحن مكثف عند استجابة

ثنائي قطب RC لرتبة صاعدة للتوتر.


احسب القيمة الدنيوية التقريبية ل T حيث يحصل النظام الدائم خلال نهايتها.

2 - بالنسبة ل $t \in [\frac{T}{2}; T]$ ، أجب على نفس السؤال السابق باعتبار أن المكثف يفرغ.

3 - مثل في هذه الحالة $(u_C(t) \text{ و } i(t))$ في المجال $t \in [0; 3T]$

II - في التركيب السابق نعوض المكثف بوشيعة معامل تحريرها $L=250mH$ و مقاومتها مهملة بحيث أن مقاومة الموصل الأومي $R=50,0\Omega$ و $E=6,0V$.

...

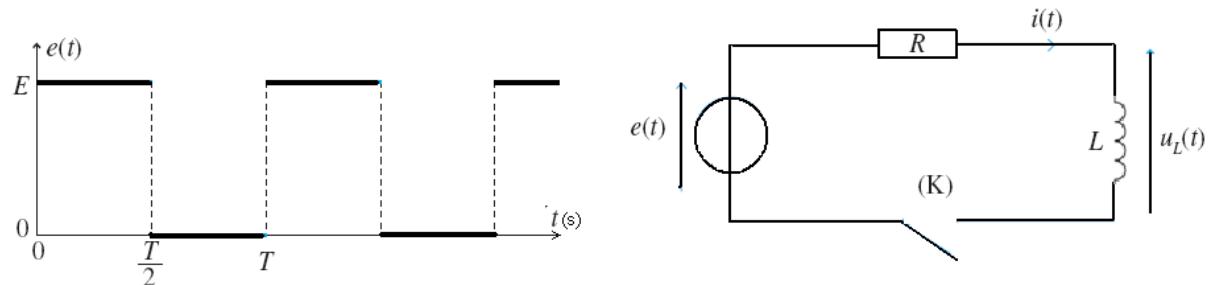

في اللحظة $t=0$ نغلق قاطع التيار ونعتبر أن الوشيعة بدئيا لا يمر فيها أي تيار كهربائي .

1 – بالنسبة ل $t \in \left[0; \frac{T}{2}\right]$ ، فسر لماذا أن دراسة التوتر (t) لا تعتبر كدراسة إقامة التيار في الدارة RL

عند استجابة i_{hjz} لرتبة صاعدة للتوتر .

احسب القيمة الدنية التقريبية L حيث يحصل النظام الدائم خلال نهايتها .

2 – بالنسبة ل $t \in \left[\frac{T}{2}; T\right]$ ، أجب على نفس السؤال السابق باعتبار أن الدارة تخضع لانعدام التيار .

3 – مثل في هذه الحالة (t) و $u_C(t)$ في المجال $[0; 3T]$ إذا اعتبرنا أن $T=0,10s$.

تمرين 2 الطاقة المخزونة في وشيعة

نركب مولدا قوته الكهرومتحركة E ، ومقاومته الداخلية r ، بين مربطي وشيعة معامل تحريضها الذاتي L و مقاومتها الداخلية r' ، مركبة على التوازي مع صمام ثبائي ، ومحرك كما في الشكل أسفله .

نعطي $E=9,0V$ ، $R=r+r'=90\Omega$ ، $L=1,0H$.

1 – عند غلق قاطع التيار K ، تأخذ شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بعد مدة زمنية قيمة ثابتة I .

أ – أحسب I .

ب – هل يشتغل المحرك ؟ لماذا ؟

ج – أحسب الطاقة المخزونة في الوشيعة .

2 – نفتح قاطع التيار K ، فيشتغل المحرك ، ترتفع كتلة معلمة $m=5,0g$ معلقة بحبيل ملفوف حول مرود المحرك . أحسب الارتفاع h للكتلة المعلمة . نأخذ $g=9,8N/kg$.

3 – في الحقيقة ارتفاع الكتلة المعلمة هو $h'=7,0cm$.

أ – فسر لماذا ؟

ب – أحسب مردود المحرك .

