

سلسلة تمارين حول ثانى القطب LC

...

تمرين رقم 1 ص 133 من الكتاب المدرس لسمار الفيزياء

:

انقل النص على نفتك و ملا الفراغات :

(1) وشيعة مقاومتها r تكافىء التركيب على لوشيعة مقاومتها مهملة و مقاومته r .

(2) التوتر U بين مربطي وشيعة مقاومتها مهملة مع شدة التيار بالنسبة للزمن.

(3) يسمى معامل التناسب بين التوتر بين مربطي وشيعة مقاومتها مهملة و شدة التيار بدلالة الزمن، وحدته هي يرمز له بالحرف

(4) الوشيعة تغيرات شدة التيار المارفي الدارة التي توجد فيها.

(5) النسب $\tau = \frac{L}{R}$ تسمى لثاني القطب RL وحدتها

اجابة:

(1) وشيعة مقاومتها r تكافىء التركيب على التوالى لوشيعة مقاومتها مهملة وموصل أومي مقاومته r .

(2) التوتر U_L بين مربطي وشيعة مقاومتها مهملة يتناصف مع مشتقه شدة التيار بالنسبة للزمن.

(3) يسمى معامل التناسب، بين التوتر بين مربطي وشيعة مقاومتها مهملة، ومشتقه شدة التيار بدلالة الزمن، يعامل التحرير الذاتي للوشيعة وحدته هي الهيبرني يرمز له بالحرف L.

(4) الوشيعة تقاوم تغيرات شدة التيار المارفي الدارة التي توجد فيها.

(5) النسب $\tau = \frac{L}{R}$ تسمى ثابتة الزمن لثاني القطب RL وحدتها الثانية ..

تمرين رقم 2 ص 133 من الكتاب المدرس لسمار الفيزياء

اجب ب: صحيح او خطأ :

(1) إقامة التيار في ثانى القطب RL تكون أسرع كلما كانت النسبة $\frac{R}{L}$ أقل .

(2) الطاقة المخزونة في الوشيعة تكون اكبر كلما كان معامل التحرير الذاتي أقل.

(3) في النظام الدائم تتصرف الوشيعة (L, r) كموصل أومي مقاومته r .


اجابة:

(1) خطأ. لأنه كلما كانت $\frac{L}{R} = \tau$ صغيرة كلما كانت إقامة التيار في الدارة أسرع والعكس بالنسبة لمقلوب ثابتة الزمن.

(2) خطأ. لأن $\frac{1}{2} Li^2$ وبالتألي كلما كانت L كبيرة كلما كانت الطاقة أكبر.

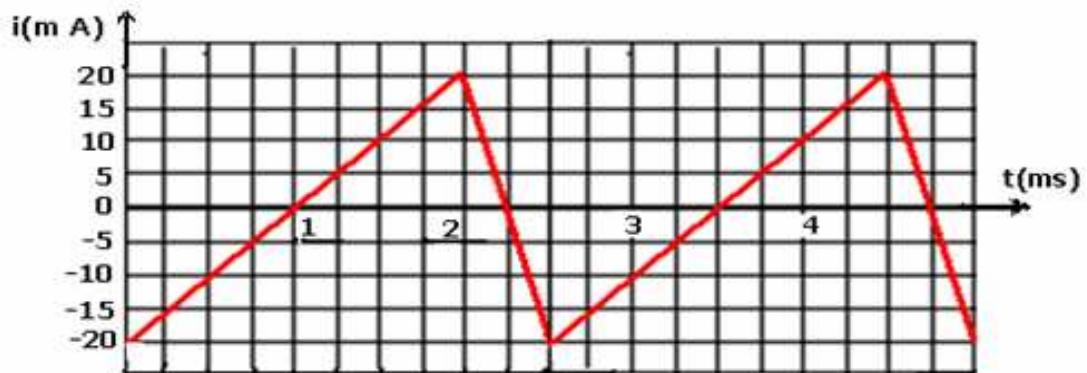(3) صحيح.


يمثل المحنى أسفله تغيرات شدة التيار الكهربائي الذي يمر في وشيعة معامل تحريضها الذاتي $L = 65mH$ ومقاومتها ممولة.



- (1) اكتب تعبير التوتر u_L بين مربعي الوشيعة واحسب قيمته في مختلف المجالات.
- (2) مثل في نفس المعلم المحنىين المماثلين للتغيرات شدة التيار i والتوتر u_L .

اجوبة:

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad (1)$$

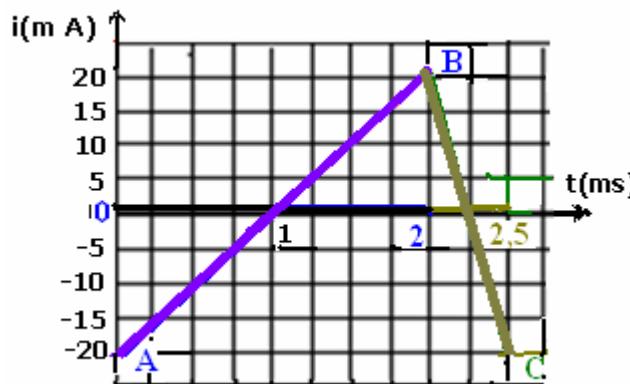

تعبير $i(t)$ في المجال [0,2ms] ومبينيا لدينا $\frac{di}{dt} = a \Leftrightarrow$ دالة تالية تصاعدية $i = at + b : [0,2ms]$

$$a = \frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{i_B - i_A}{t_B - t_A} = \frac{20 - (-20)}{2 - 0} = \frac{40mA}{2ms} = \frac{40 \times 10^{-3} A}{2 \times 10^{-3} s} = 20A/s$$


$$\text{إذن تعبير } u_L \text{ في هذا المجال هو: } u_L = L \frac{di}{dt} = 65 \times 10^{-3} \times 20 = 1,3V$$

تعبير $i(t)$ في المجال [2,2,5ms] ومبينيا لدينا $\frac{di}{dt} = \alpha \Leftrightarrow$ دالة تالية تناصصية $i = \alpha \cdot t + \beta : [2,2,5ms]$

$$\alpha = \frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{i_C - i_B}{t_C - t_B} = \frac{-20 - (20)}{2,5 - 2} = \frac{-40mA}{(2,5 - 2)ms} = -\frac{40 \times 10^{-3} A}{0,5 \times 10^{-3} s} = -80A/s$$

$$\text{إذن تعبير } u_L \text{ في هذا المجال هو: } u_L = L \frac{di}{dt} = 65 \times 10^{-3} \times (-80) = -5,2V$$

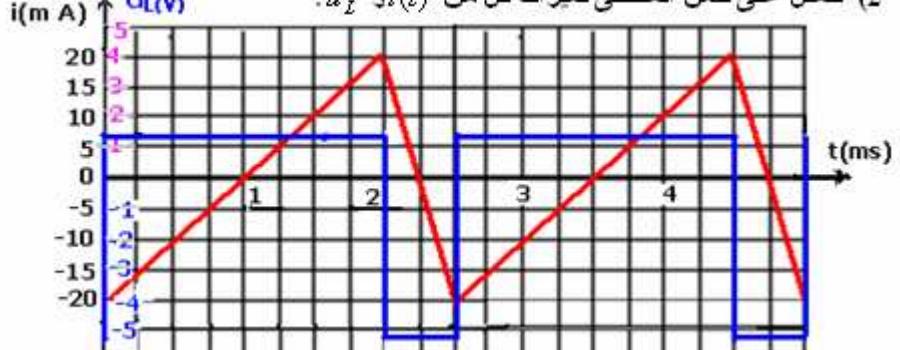(2) للمثل على نفس المحنى تغيرات كل من $i(t)$ و u_L .



تمرين رقم 5 ص 133 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء

نعتبر وشيعة معامل تحريرها الذاتي: $L = 42,2 \text{ mH}$ و مقاومتها $r = 8,5 \Omega$.

(1) احسب قيمة التوتر بين مربطي الوشيعة عندما يجتازها تيار كهربائي شدته $i = 1,2 \text{ A}$

$$i = 1,5 - 200t \quad (A)$$

(أ) ما قيمة التوتر بين مربطي الوشيعة عند اللحظة $t = 0$ ؟

(ب) في أية لحظة ينعدم التوتر بين مربطي الوشيعة ؟

أجوبة:

$$u_L = rI = 8,5 \times 1,2 = 10,2 \text{ V} \quad (1)$$

(أ) عند اللحظة $t = 0$ ولدينا: $i = 1,5 \text{ A}$ ، $t = 0$ و نعلم أن التوتر بين مربطي الوشيعة :

$$u_L = L \frac{di}{dt} + ri = 42,2 \times 10^{-3} \times (-200) + 8,5 \times 1,5 = 4,31 \text{ V}$$

ب) تعبير التور بين مربطي الوشيعة :



$$u_L = ri + L \frac{di}{dt} = 8,5(1,5 - 200t) + 42,2 \times 10^{-3} \times (-200) = 4,31 - 1700t$$

$$t_1 = \frac{4,31}{1700} \approx 2,5 \times 10^{-3} \text{ s} = 2,5 \text{ ms} \Leftarrow 4,31 - 1700t_1 = 0 \Leftarrow t_1 \text{ عند اللحظة } u_L = 0$$

تمرين رقم 6 ص 133 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء

يمثل الشكل (1) تبيانة التركيب على التوالي لوشيعة معامل تحريرها L و مقاومتها R و موصل أومي مقاومته M و مولد ذي تردد منخفض يزود الدارة بتوتر مثلثي.

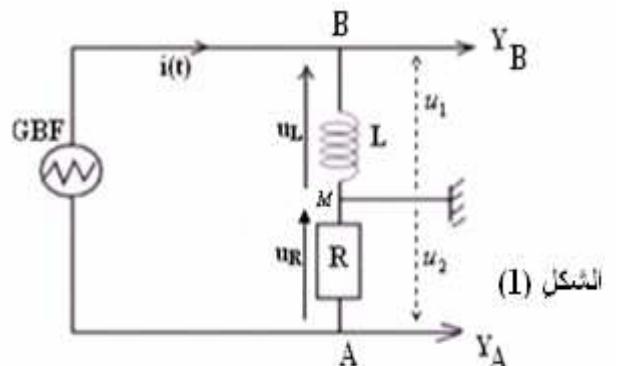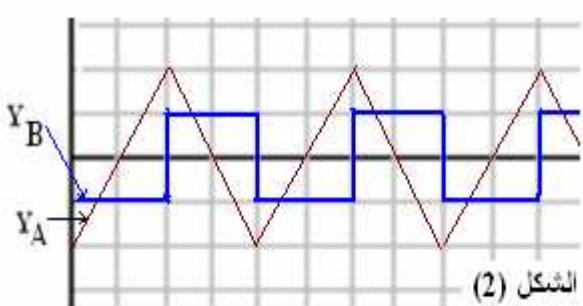نعاين على شاشة راسم التذبذب التوتريين (t) و (u_{AM}) و (u_{BM}) الشكل (2).



(أ) عبر عن التوتر u_{BM} بدلالة $i(t)$ و L .

(ب) عبر عن $u_{AM}(t)$ بدلالة R و $i(t)$.

$$\text{ج) استنتج العلاقة : } u_{AM}(t) = -\frac{L}{R} \cdot \frac{du_{AM}}{dt}$$

(2) نلاحظ أن التوتر u_{BM} مربعى والتوتر (t) u_{AM} مثلثي، عل ذلك.

(3) احسب قيمة معامل التحرير الذاتي للوشيعة.

(4) احسب الطاقة القصوية Σ المخزونة في الوشيعة.

نعطي: الحساسية الرأسية 2 V/div بالنسبة للمدخل Y_B و: $0,2 \text{ V/div}$ بالنسبة للمدخل Y_A .
والحساسية الأفقية: $0,2 \text{ ms/div}$.

أجوبة:

$$u_{BM} = u_L = L \frac{di}{dt} \quad (1) \quad \text{ لأن مقاومة الوشيعة مهملة.}$$

$$(b) u_{AM} = -u_R = -R \cdot i(t)$$

$$(c) \text{ لدينا : } u_{BM} = L \frac{di}{dt} \quad \text{ و لدينا : } i = -\frac{u_{AM}}{R} \quad \text{ إذن:}$$


$$u_{BM} = \frac{-L}{R} \frac{du_{AM}}{dt} \Leftarrow$$

(2) بما أن التوتر (t) $u_{AM} = -u_R = -R \cdot i(t)$ فهو يتناسب مع التيار الكهربائي ، وهذا الأخير مثلثي. إذن التوتر u_{AM} مثلثي.

والتوتر u_{BM} الذي يتناسب مع المشقة : $\frac{du_{AM}}{dt}$ هو توتر مربع (لأن مشقة توتر مثلث هو توتر مربع)

$$u_{BM} = -0,2V \quad \text{وقيمة التوتر } u_{BM} \text{ ناعي في المجال } [0,0,2ms] \text{ هي: } L = \frac{-u_{BM} \times R}{\frac{du_{AM}}{dt}} \quad (3)$$

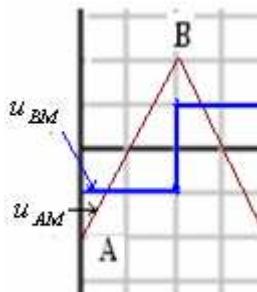وناعي التوتر u_{AM} في المدخل Y_A وفي المجال: $u_{AM} = \alpha \cdot t + \beta$ هو عبارة عن دالة تالية على الشكل :




$$\alpha = \frac{\Delta u_{AM}}{\Delta t} = \frac{4 - (-4)V}{(0,4 - 0) \times 10^{-3}s} = \frac{8}{0,4 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^4 V/s$$

$$\frac{du_{AM}}{dt} = 2 \times 10^4 \quad \Leftarrow \quad u_{AM} = 2 \times 10^4 \cdot t + b$$


$$L = \frac{-u_{BM} \times R}{\frac{du_{AM}}{dt}} = \frac{-(-0,2) \times 5 \times 10^3}{2 \times 10^4} = 0,05H = 50mH \quad \text{وبالتالي:}$$

$$(4) \text{ الطاقة القصوية للوشيعة: } J = \frac{1}{2} L i^2_{\max} = \frac{1}{2} L \left(-\frac{u_{AM \max}}{R} \right)^2 = \frac{1}{2} \times 0,05 \times \left(\frac{4^2}{5^2 \times (10^3)^2} \right) = 16 \times 10^{-9} J$$

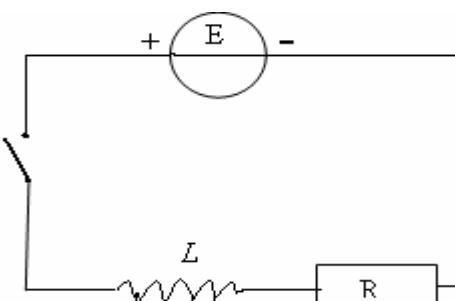تمرين رقم 7 ص 134 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء
ومعامل تحريضها الذاتي نعتبر التركيب الممثل أسفله حيث الوشيعة مقاومتها مهملة L ، والموصل الأومي مقاومته $R = 8\Omega$ ،
والقوة الكهرومagnetica للمولد هي: E :



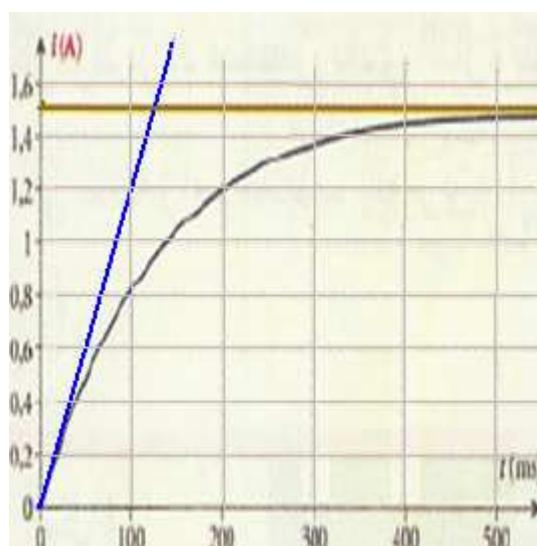
- 1) أوجد المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار الكهربائي في الدارة.
- 2) تحقق من أن حل هذه المعادلة يكتب على الشكل التالي: $i(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ وحدد الثابتين A و τ .
- 3) ناعي على شاشة حاسوب شدة التيار بعد غلق قاطع التيار الكهربائي فنحصل على الشكل أسفله.



- 3-1: عين مبيانا القيمة I_O لشدة التيار في النظام الدائم ، واستنتج قيمة القوة الكهرومagnetica E .
 3-2: حدد مبيانا قيمة ثابتة الزمن τ .
 استنتاج قيمة معامل التحرير الذاتي L للوشيعة.

أجوبة:

(1) بتطبيق قانون تجميع التوترات:

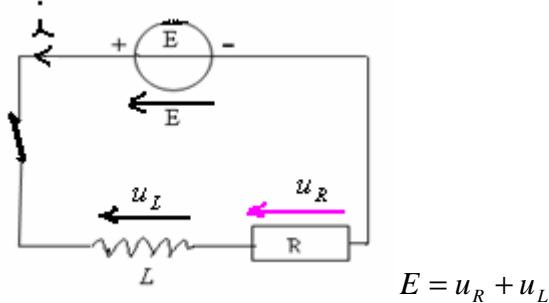

$$\frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R} \leftarrow E = R.i + L \frac{di}{dt}$$

(2) تحديد الثابتين:

$$\text{نوع في المعادلة التفاضلية: } \frac{d(i)}{dt} = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \leftarrow i = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$(2) A.e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\frac{L}{R.\tau} - 1 \right) = \frac{E}{R} - A \leftarrow \frac{L}{R} \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + A - A e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R} \leftarrow \frac{L}{R} A e^{-\frac{t}{\tau}} + A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{E}{R}$$

$$\begin{cases} \tau = \frac{L}{R} \\ A = \frac{E}{R} \end{cases} \leftarrow \begin{cases} \frac{L}{R.\tau} - 1 = 0 \\ \frac{E}{R} - A = 0 \end{cases} \text{تحقق المعادلة (2) إذا كان :}$$

لتحقق من أن $i = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ هو حل للمعادلة التفاضلية السابقة :

$$\text{لدينا: } \frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R} \quad \text{بالتعويض في المعادلة التفاضلية: } \frac{d(i)}{dt} = \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$


$$\text{العلاقة متحققة. } A = \frac{E}{R} \leftarrow \frac{\tau}{\tau} A e^{-\frac{t}{\tau}} + A - A e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R} \leftarrow \frac{L}{R} \frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{E}{R} \quad \text{نحصل على:}$$

(3) 1-3: مبيانا القيمة I_O لشدة التيار في النظام الدائم هي:

$$\text{بما أن شدة التيار: } i = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \text{إذن: } A = \frac{E}{R} \quad \text{و عند اللحظة } t = 0 \quad \text{مع: } i = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$E = 1,5.R = 1,5 \times 8 = 12V : \text{ ومنه } \frac{E}{R} = 1,5 \quad \leftarrow \quad i = \frac{E}{R}$$

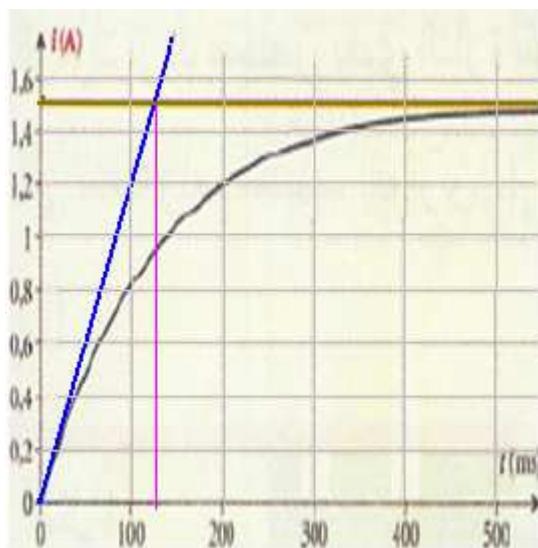2-3: ثابتة الزمن : مبيانا نحصل على $\tau = 125ms$



$$L = \tau \cdot R = 0.125 \text{ s} \times 8 = 1 \text{ H} \Leftarrow$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

تمرين رقم 8 ص 134 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء

تعبير شدة التيار الكهربائي المار في وشيعة مثالية مقاومتها مهملة، معامل تحريرها الذاتي $L = 150 \text{ mH}$ ، هو $i(t) = -5t + 4$ نختار الموجب للتيار المار في الوشيعة من المختاري A نحو B .

1- احسب التوتر u_{AB} بين مربطي الوشيعة .

2- أي النقطتين A أو B يكون جهدها أكبر ؟ على جوابك.

3- في أي لحظة تتعدم شدة التيار الكهربائي المار في الوشيعة ؟ ما قيمة التوتر u_{AB} في هذه الحالة ؟

أجوبة:

(1) بما أن الوشيعة مثالية فإن مقاومتها مهملة.


$$\text{التوتر } u_{AB} \text{ بين مربطي الوشيعة : } u_{AB} = L \frac{di}{dt} = L \frac{d(-5t + 4)}{dt} = L \times (-5) = 0,15 \text{ H} \times (-5) = -0,75 \text{ V}$$

$$V_A < V_B \quad \Leftarrow \quad u_{AB} = V_A - V_B < 0 \quad (2)$$

$$u_{AB} = L \frac{di}{dt} = -0,75 \text{ V} \quad t = \frac{4}{5} = 0,8 \text{ s} \quad \Leftarrow \quad i(t) = -5t + 4 = 0 \quad (3)$$


وبذلك يتضح كون الوشيعة تقابع انقطاع التيار الكهربائي في الدارة. انظر في التمثيل المباني للتوتر بين مربطي الوشيعة.

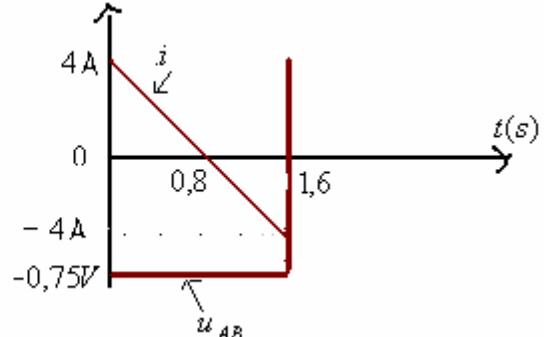انتبه إلى أنه في المجال $[0 - 1,6 \text{ s}]$ بأكمله التوتر بين مربطي الوشيعة لا ينعدم رغم أن شدة التيار تتعدم عند $0,8 \text{ s}$.



تمرين رقم 9 ص 134 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء:

نجز التركيب التجريبي التالي:

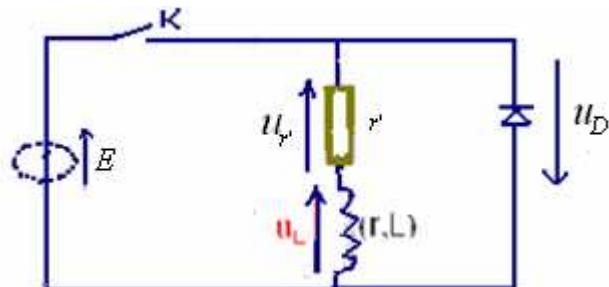

نغلق قاطع التيار K لمدة زمنية معينة، ثم نفتحه في لحظة نعتبرها أصلًا للتواريخ.

(1) لماذا يجب إغلاق قاطع التيار لمدة زمنية قبل فتحه ؟

(2) ما الدور الذي يلعبه الصمام الثنائي في هذه الدارة ؟

(3) أعط تعبير التوتر u_L بين مربطي الوشيعة.

(4) أوجد المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار الكهربائي المار في الدارة، بعد فتح قاطع التيار. نعتبر التوتر بين مربطي الصمام الثاني منعدما يكون مستقطبا في المنحى المعاكس.

(5) علما أن حل المعادلة التفاضلية هو $= Ae^{-Kt} + B$ ، حيث A و B ثوابت. حدد تعبير A ، B و K .

1) يجب إغلاق قاطع التيار لمدة زمنية قبل فتحه لكي نحصل على النظام الدائم لأن المقاومة تقاوم قيام التيار الكهربائي في الدارة وبذلك يظهر النظام الانتقالي في البداية ، الذي خلاله تتزايد شدة التيار إلى أن تبلغ قيمتها القصوية .

2) الدور الذي يلعبه الصمام الثاني في هذه الدارة هو: منع ظهور الشرارات ومنع ظهور فرط التوتر بين مربطي الوشيعة.

$$u_L = ri + L \frac{di}{dt} \quad (3)$$

4) بتطبيق قانون إضافية التوترات في الدارة السابقة: $u_L + u_r = 0$ عند فتح قاطع التيار .

$$\text{وهي المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار .} \quad \frac{L}{r+r'} \frac{di}{dt} + i = 0 \quad \Leftrightarrow L \frac{di}{dt} + r.i + r'.i = 0 \quad \text{أي: } L \frac{di}{dt} + r.i + r'.i = 0$$

5) الحل هو : $i(t) = Ae^{-Kt} + B$: إذن $\frac{di}{dt} = -AKe^{-Kt}$ وبالتعويض في المعادلة التفاضلية نحصل على :

$$Ae^{-k.t} \left(1 - \frac{kL}{r+r'}\right) = -B \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{L}{r+r'} AKe^{-k.t} + Ae^{-k.t} + B = 0$$

$$k = \frac{r+r'}{L} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 1 - \frac{kL}{r+r'} = 0 \\ B = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

وبذلك يصبح الحل : $i(t) = Ae^{-\frac{r+r'}{L}t}$ ومن خلال الشروط البدنية ، عند اللحظة : $u_L = E$ أي $i = \frac{E}{r+r'}$ بالتعويض في

$$A = \frac{E}{r+r'} \Leftrightarrow \frac{E}{r+r'} = Ae^{-\frac{r+r'}{L} \times 0} \quad \text{أي: يصبح لدينا:} \\ i(t) = \frac{E}{r+r'} e^{-\frac{(r+r')}{L} t} \quad \text{وبالتالي الحل يكتب كما يلي :}$$

تمرين رقم 10 ص 134 من الكتاب المدرسي المسار - الفيزياء:

انعدام التيار في وشيعة:


نركب وشيعة مقاومتها r ومعامل تحريضها الذاتي : $L = 100mH$ على التوازي مع موصل أومي مقاومته : $R = 33\Omega$ ومولد قوته الكهرومagnetica E وقاطع التيار الكهربائي. نركب صماما ثانيا على التوازي مع الثاني القطب RL . نفتح قاطع التيار K ونعيين على شاشة حاسوب تغير التوتر (t) u بين مربطي الوشيعة. فنحصل على الشكل التالي




- (1) ارسم تبيانة التركيب التجاري .
- (2) ا) حدد مبيانا ثابتة الزمن τ لثاني القطب RL .
- ب) استنتاج قيمة المقاومة r للوشيعة .

أجوبة:

(1)

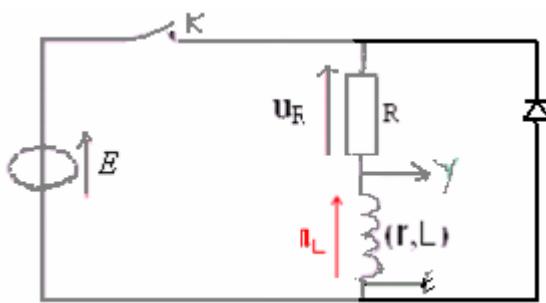

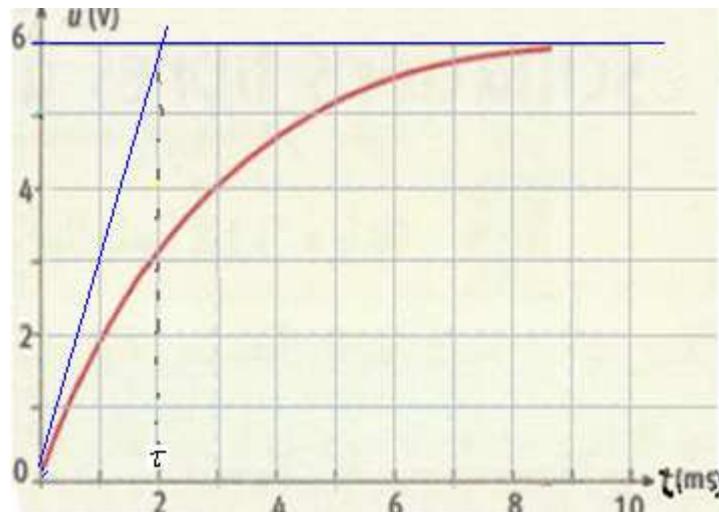(2) التحديد المبيانى لثابتة الزمن:
برسم المماس للمنحنى عند اللحظة $t=0$ فهو يتقاطع مع المقارب $u_L = E$ في اللحظة $t = \tau$ (انظر الشكل).



$$\Leftrightarrow \tau \cdot R + \tau \cdot r = L \quad \Leftrightarrow (R + r)\tau = L \quad \Leftrightarrow \tau = \frac{L}{r + R}$$

$$r = \frac{L - \tau \cdot R}{\tau} = \frac{0,1 - 2 \times 10^{-3} \times 33}{2 \times 10^{-3}} = 17 \Omega$$

تمرين رقم 11 ص 135 من الكتاب المدرسي المسار الفيزياء:
تتكون دارة كهربائية من مولد مؤمثل للتوتر المستمر قوته الكهرومتحركة E ، مركب على التوالي مع وشيعة معامل تحريضها الذاتي L ، ومقارمتها r ، وموصل أومي مقاومته r' ، وقطع التيار K . عند اللحظة ذات التاريخ $t=0$. نغلق قاطع التيار الكهربائي.


نعطي : $R = r + r' = 180 \Omega$ ، $L = 36 mH$ ، $E = 9V$. ارسم تبيانية التركيب التجريبى ، واحسب شدة التيار الكهربائي I في النظام الدائم.

(1) (أ) يعبر عن شدة التيار الكهربائي في النظام الانتقالى بالعلاقة : $i(t) = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$.
أ) بين أن للثابتة τ وحدة الزمن . واحسب قيمتها.

(ب) احسب القيم $i(\tau)$ ، $i(2\tau)$ ، $i(3\tau)$ ، $i(4\tau)$ و $i(5\tau)$.


(ج) مثل المنحنى $i(t)$.

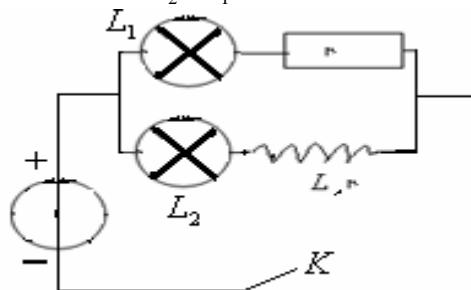(3) نركب الوشيعة السابقة في الدارة الممثلة أسفله ، حيث للمصابيح L_1 و L_2 نفس المقاومة r' .



- نغلق قاطع التيار K .
أ) هل تأثير الوشيعة ملحوظ؟
ب) صف تأثير الوشيعة في الحالة $L = 1,2 H$ و $r + r' = 10 \Omega$.
ج) كيف يصبح هذا التيار عندما ندخل نواة من الحديد في الوشيعة؟

الاجابة :
(1) التركيب :

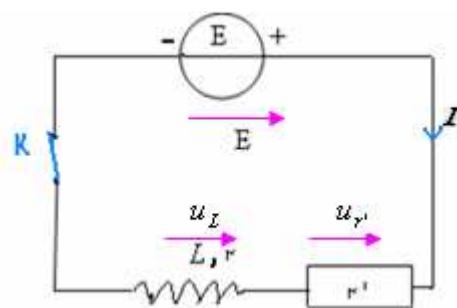

بنطبيق قانون تجميع التوترات لدينا: $E = u_L + u_r$ مع : لأن الوشيعة في النظام الدائم تتصرف كموصل أومي.

$$I = \frac{E}{r+r'} = \frac{9}{180} = 0,05A \quad \text{ومنه: } E = (r+r')I$$

$$\tau = \frac{L}{R_t} \quad \text{ثابتة الزمن لثاني القطب: } R_t = r + r' \quad \text{مع: } \tau = \frac{L}{R_t} \quad (2)$$

$$\tau = \frac{L}{R_t} \quad \text{معادلة الأبعاد لثابتة الزمن:}$$

$$[L] = \frac{[U][t]}{[I]} \quad \Leftarrow [U] = [L] \frac{[I]}{[t]} \quad \Leftarrow u_L = L \frac{di}{dt} : \text{لدينا}$$

$$[R] = \frac{[U]}{[I]} \quad \Leftarrow [U] = [R][I] \quad \Leftarrow u_R = R.i : \text{ولدينا}$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \text{وبما أن ثابتة الزمن:} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

$$\tau = \frac{L}{r+r'} = \frac{0,036}{180} = 0,2 \times 10^{-3} s = 0,2 ms$$

$$I = 50mA \quad \text{مع:} \quad i(\tau) = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 31,6mA \quad i(t) = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) : \text{لدينا}$$


$$i(2\tau) = I(1 - e^{-2}) = 43,2mA$$

$$i(3\tau) = I(1 - e^{-3}) = 47,5mA$$

$$i(4\tau) = I(1 - e^{-4}) = 49,1mA$$

$$i(5\tau) = I(1 - e^{-5}) = 49,7mA$$

(ج)

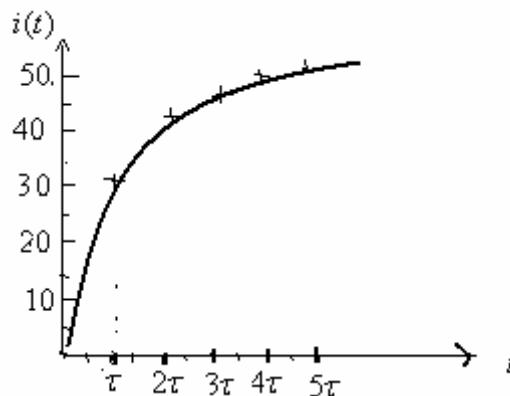


(أ) تأثير الوشيعة يتجلی في كون: المصباح L_2 يتأخر في التماعن عند إغلاق قاطع التيار ويتأخر في الإطفاء عند فتحه. لأن الوشيعة تقاوم قيام أو انقطاع التيار الكهربائي في الدارة نقول أن دور الوشيعة في الدارة تحريضي. لكنه في هذه الحالة لا يكون جد ملحوظ لكون قيمة معامل التحريرض الذاتي للوشيعة ضعيفة.

(ب) في الحاله $L = 1,2H$ و $r + r' = 10\Omega$. تم تخفيض المقاومة والرفع من قيمة معامل التحريرض الذاتي للوشيعة.

في هذه الحاله ازدادت قيمة معامل التحريرض بحوالی 33,5 مرة عن قيمتها السابقة $0,036H \leftarrow$ التأثير التحريرضي للوشيعة يكون في هذه الحاله جد ملحوظ.

(ج) بدخول نواة الحديد داخل الوشيعة يزداد معامل تحريرضها ويصبح بإمكانها اخزان كمية كبيرة من الطاقة. ويرتفع مفعولها التحريرضي في الدارة.

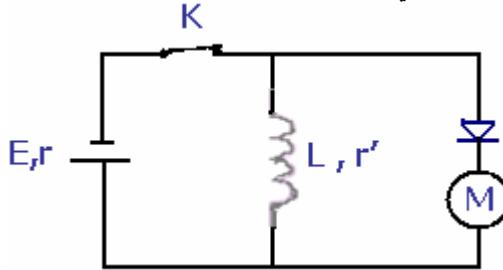نركب مولداً قوته الكهرومagnetica E ، و مقاومته الداخلية r ، بين مربطي وشيعة معامل تحريرها الذاتي L ، و مقاومتها r' ، مركبة على التوالي مع صمام ثانوي، ومحرك كما يبينه الشكل التالي :



$$L = 1H \quad R = r + r' = 90\Omega \quad \text{و:} \quad E = 9V$$

(1) عند غلق قاطع التيار K ، تأخذ شدة التيار الكهربائي المار في الدارة ، بعد مدة زمنية ، قيمة ثابتة I .
(أ) احسب I .

(ب) هل يشتغل المحرك ؟ لماذا ؟

(ج) احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة .

(2) فتح قاطع التيار K ، فيشتغل المحرك لمدة وجيزة . حدد منحى التيار الكهربائي المار في المحرك .

(3) خلال اشتغاله ، المحرك يرفع جسمًا كتلته $m = 5g$ معلقاً بخط ملفوظ حول مرود المحرك . احسب الارتفاع h للجسم .
نأخذ $g = 10N/Kg$.

(4) تبين التجربة أن في الحقيقة ارتفاع الجسم هو : $h' = 7cm$.

(أ) فسر لماذا ؟

(ب) احسب مردود المحرك .


أجوبة:

(1) أ) في التيار الكهربائي المستمر تتصرف الوشيعة كموصل أومي ، والتوتر بين مربطيها : $u_L = r'I$ بينما التوتر بين مربطي المولد ، وبتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة لدينا : $u_G = E - rI$

$$I = \frac{E}{r + r'} = \frac{9}{90} = 0,1A$$

$$E - r \cdot I = r' \cdot I$$

$$u_G = u_L$$

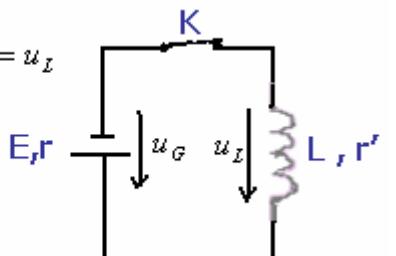

ب) لا يشتغل المحرك لأن الصمام الثنائي (المركب معه على التوالي) مركب في المنحى المعاكس .

$$\text{ج) الطاقة المغناطيسية المخزنة في الوشيعة : } \xi_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times (0,1)^2 = 0,005J = 5 \times 10^{-3} J$$

(2) عند فتح قاطع التيار ، تزود الوشيعة الدارة بتيار كهربائي ، ويعبر هذا التيار الدارة في المنحى المار للصمام الثنائي .

(3) نظرياً الطاقة المخزنة في الوشيعة = شغل وزن الجسم خلال ارتفاعه بالمسافة h .

$$h = \frac{\xi_m}{m \cdot g} = \frac{5 \times 10^{-3} J}{5 \times 10^{-3} Kg \times 10N / Kg} = 0,1m = 10cm \quad \Leftarrow \quad m \cdot g \cdot h = \xi_m \quad \Leftarrow \quad W_{\bar{P}} = \xi_m$$

(4) تجريبياً الطاقة المخزنة في الوشيعة ، قسط منها يتبدد في المحرك على شكل طاقة حرارية بمفعول جول والقسط المتبقى هو الذي ينتفع به نقل الجسم بارتفاع $h' = 7cm$.

ب) مردود المحرك = خارج قسمة الطاقة النافعة على الطاقة الكلية

(أي خارج الطاقة النافعة على الطاقة الكلية .)

$$\rho = \frac{Pu}{P_t} = \frac{W_u \times t}{W_t \times t} = \frac{W_u}{W_t}$$

الطاقة الكلية هي الطاقة المخزنة في الوشيعة : $\xi_m = 0,005J = \xi_t = 7cm$

الطاقة النافعة هي الطاقة المستفاد منها لرفع الجسم بالارتفاع $h' = 7cm$ ، وهي تساوي :

$$W_u = m.g.h' = 5 \times 10^{-3} \text{ Kg} \times 10N/\text{Kg} \times 7 \times 10^{-2} \text{ m} = 3,5 \times 10^{-3} \text{ J}$$

هي الطاقة المبذدة بمحض جول داخل المحرك)

$$\rho = \frac{W_u}{W_t} = \frac{3,5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3}} = 0,70 = 70\%$$

$$\rho = \frac{W_u}{W_t} = \frac{m.g.h'}{m.g.h} = \frac{h'}{h} = \frac{7}{10} = 0,7 = 70\% \quad \text{أو}$$

حظ سعيد ☺