

### حل الموضوع 13


1. التوترات المعاينة على الشاشة :

بين  $Y_1$  والهيكل يوجد الموصل الأومي، التوتر الملاحظ على المدخل  $Y_1$  هو  $u_{BM}$

بين  $Y_2$  والهيكل يوجد المولد ، التوتر الملاحظ على المدخل  $Y_2$  هو  $u_{AM}$

التوتر  $u_{AM}$  يُقرن بالمنحنى 2 لأنه توتر ثابت خلال الزمن .

التوتر  $u_{BM}$  يُقرن بالمنحنى 1 .

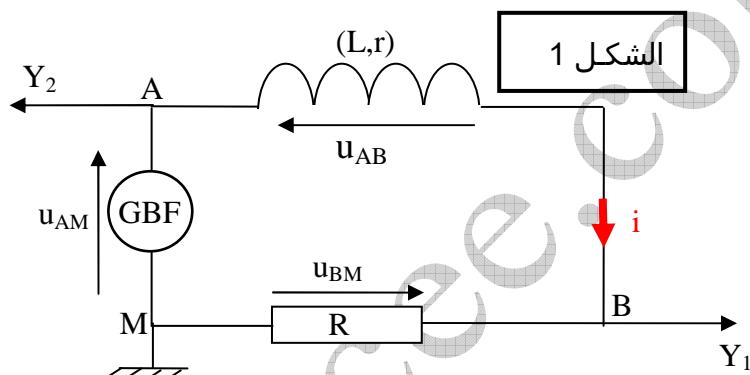

2. تعابير التوترات بدلالة المعلميات :

$$u_{BM} = Ri$$

$$u_{AB} = L \frac{di}{dt} + ri$$

حسب قانون إضافية التوترات :

$$\Rightarrow u_{AM} = u_{AB} + u_{BM} \Rightarrow u_{AM} = L \frac{di}{dt} + (r + R)i$$

3. في اللحظة  $t=0$

$$u_{AM}(t=0) = 3 \text{div} \times 2V / \text{div} = 6V \quad .3.1$$

$$(u_{BM})_{t=0} = 0$$

$$u_{BM} = Ri \Rightarrow i_{t=0} = \frac{(u_{BM})_{t=0}}{R} \Rightarrow i_{t=0} = 0 \quad .3.2$$

$$u_{AB} = L \frac{di}{dt} + ri \Rightarrow (u_{AB})_{t=0} = L \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0} + ri_{t=0}$$

$$L \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0} = (u_{AB})_{t=0} \Rightarrow L \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0} = 6V$$

Mohammed Sabhi

.4

4.1 . تمثل المشتقة  $\left( \frac{du_{BM}}{dt} \right)_{t=0}$  عند  $t=0$  المعامل الموجي للمبيان  $f(t)$

$$\left[ \frac{du_{BM}}{dt} \right]_{(t=0)} = \frac{4 \times 1}{1 \times 5.10^{-3}} = 800V / s$$

$$u_{BM} = Ri \Rightarrow \frac{du_{BM}}{dt} = R \frac{di}{dt} \Rightarrow \left( \frac{du_{BM}}{dt} \right)_{t=0} = R \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0} \Rightarrow \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0} = \frac{\left( \frac{du_{BM}}{dt} \right)_{t=0}}{R}$$

$$\Rightarrow \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0} = \frac{800}{10} = 80A / s$$

.4.2

$$L \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0} = u_{AM} \Rightarrow L = \frac{u_{AM}}{\left( \frac{di}{dt} \right)_{t=0}} \Rightarrow L = \frac{6}{80} = 7,5 \cdot 10^{-2} H$$

.5 في اللحظة  $t=25ms$ :5.1 في هذه الحالة ، نلاحظ أن التوتر  $u_{BM}$  ثابت ، نستنتج

$$\left( \frac{du_{BM}}{dt} \right)_{t=25} = 0 \Rightarrow \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=25} = \frac{\left( \frac{du_{BM}}{dt} \right)_{t=25}}{R}$$

$$\Rightarrow \left( \frac{di}{dt} \right)_{t=25} = 0$$

$$(u_{BM})_{t=25} = 1 \times 4 = 4V$$

$$(u_{AM})_{t=25} = 6V$$

.5.2

$$i_{t=25} = \frac{(u_{BM})_{t=25}}{R} \Rightarrow i_{t=25} = 0,8A$$

$$(u_{AB})_{t=25} = (u_{AM})_{t=25} - (u_{BM})_{t=25} \Rightarrow (u_{AB})_{t=25} = 2V$$

$$(u_{AB})_{t=25} = (L \frac{di}{dt})_{t=25} + ri_{t=25} \Rightarrow r = \frac{(u_{AB})_{t=25} - (L \frac{di}{dt})_{t=25}}{i_{t=25}}$$

$$r = \frac{2 - 0}{0,8} = 2,5\Omega$$