

## Devoir surveillé N°2 PHYSIQUE-CHIMIE

Année scolaire : 2018/2019 Niveau : 1AC Date : 11 / 05 / 2019 Durée : 50 min

Physique (1): Partie d'électricité (12,75pt):

<u>Filysique (1) : Fartie u</u>	electricite (12	<u>4,75pt):</u>				
l) Remplir le champ v	ide : (2,5pts)	•				
• Le courant électriqu	ie peut circule	er à travers le	es matériaux		et 1	ne
circule pas à travers	les matériaux	x				
• Dans un circuit élec	trique simple	, la pile repre	ésente le		alors que	
l'ampoule joue le ré	d'un		•••			
• Pour faciliter et uni	fier la schéma	atisation des	circuits élect	riques parto	out dans le mo	onde,
on opte pour utilise	r des			des élém	ients électriqu	ies.
2) On considère le circu	it suivant con	nstitué d'une	pile, des am	poules L <sub>1</sub> , I	2, L3, L4 et L5	5, d'ur
élément de command	le et des fils d	le connexion	. Donner le s	ymbole de	chacun de ces	
éléments : (2,5pts)					)	
		El	Elément		Symbole	
pile 4,6 volts		At	npoule			
L1	L <sub>2</sub>	Gé	énérateur	>		
_		-5 Int	terrupteur fer	mé		
		Di	Diode			
L <sub>1</sub>	M	Moteur électrique			_	
		M	oteur electriq	lue		
3) Répondre aux affirms	ations suivant	tes par « <u>bril</u>	<u>le</u> » ou « <u>ne</u>	brille pas »	· (5,5 <sub>1</sub>	ots)
<u>Affirmation</u>	La lampe L <sub>1</sub>	La lampe L <sub>2</sub>	La lampe L <sub>3</sub>	La lampe La	La lampe L <sub>5</sub>	
Si on dévisse L <sub>1</sub>	R					
Si on dévisse L <sub>2</sub>						
Si L3 grille						
Si on dévisse L1 et L₅						
Si on ouvre l'interrupteur						
1) Comment les lampes	L <sub>1</sub> et L <sub>2</sub> sont-	-elles branch	ées ?		(0,	5pts)
5) Comment L <sub>5</sub> est-elle branchée par rapport à L <sub>3</sub> ?					(0,7	75pts)
6) Comment $L_1$ et $L_2$ so	nt-elles branc	chées par rap	port à L <sub>3</sub> , L <sub>4</sub>	et L <sub>5</sub> ?	(0,7	 <u>'5pts)</u>

## Physique (2): Exploitation des graphiques: (7,5)

Au cours d'une séance de TP ; le prof veut étudier l'ébullition de deux substances (chacune à part). Il décide alors de repérer la Température en (°C) au bout de chaque minute en travaillant dans les conditions normales de pression. Il vous présente le graphique illustrant l'ébullition des deux substances.





